

Politecnico di Milano



PROVA FINALE PROGETTO DI RETI LOGICHE

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Angelo Attivissimo
10667094 - 935486


Sommario

1. Introduzione	2
1.1. Specifica di progetto	2
1.2. Convolutore	2
1.3. Gestione della memoria	2
1.4. Implementazione	3
2. Architettura	4
2.1. Datapath	4
2.1.1. Contatore generale	5
2.1.2. Contatore index parola	5
2.1.3. Parola in uscita	5
2.1.4. Contatore RM	5
2.1.5. Contatore WM	5
2.2. Macchina a stati	6
2.2.1. Descrizione degli stati	7
3. Risultati sperimentali	8
3.1. Sintesi	8
3.2. Simulazioni	10
4. Conclusioni	11
4.1. Possibili ottimizzazioni	11
4.2. Bibliografia e software utilizzati	11

INTRODUZIONE

 1.1 Specifica di progetto

Si vuole descrivere, attraverso il linguaggio VHDL, un modulo hardware che riceve in ingresso una sequenza continua di W parole, ognuna di 8 bit, e restituisce in uscita una sequenza continua di Z parole, ognuna da 8 bit. Ciascuna delle parole di ingresso viene serializzata partendo dal suo MSB: in questo modo viene generato un flusso continuo U da 1 bit. Utilizzando un convolutore, ogni bit del flusso continuo U viene codificato con 2 bit, rispettivamente P_1 e P_2 . Il flusso Y è ottenuto come concatenamento dei due bit di uscita, P_1 e P_2 . La sequenza d'uscita Z è la parallelizzazione, su 8 bit, dei flussi continui Y_k .




L'elaborazione del modulo partirà quando il segnale START in ingresso verrà portato a 1. Quando l'ultima sequenza Z è stata scritta in memoria, il segnale DONE viene portato a 1 per notificare la fine dell'elaborazione.

1.2 Convolutore

Il convolutore è una macchina sequenziale sincrona con un clock globale e un segnale di reset. Per ogni bit in ingresso vengono generati due bit in uscita. Ad ogni nuova elaborazione il convolutore viene portato nel suo stato di iniziale 00.

	0	1
00	00/00	10/11
01	00/11	10/00
10	01/01	11/10
11	01/10	11/01

 

1.3 Gestione della memoria

Il modulo da implementare deve leggere la sequenza da codificare da una memoria a 16 bit, con indirizzamento al Byte in cui è memorizzato; ogni singola parola di memoria è un byte. La quantità di

parole W da codificare è memorizzata nell'indirizzo 0; il primo byte della sequenza W (se esistente) è memorizzato all'indirizzo 1. Lo stream di uscita Z deve essere memorizzato a partire dall'indirizzo 1000.

INDIRIZZO MEMORIA	VALORE
0	2
1	162
2	75
[...]	[...]
1000	209
1001	205
1002	247
1003	210

In caso di una seconda elaborazione (START viene riportato a 1 dopo che DONE è stato alzato, ma non è stato mandato alcun segnale alto di RESET) oppure di un segnale alto di RESET mandato durante l'esecuzione, il modulo ricomincia l'elaborazione caricando la parola nella cella 0 e iniziando nuovamente a scrivere partendo dalla cella 1000, indipendentemente se in questa cella vi si era già scritto in precedenza. Inoltre anche il convolutore viene portato nel suo stato di iniziale 00.


1.4 Implementazione

Il progetto utilizza una FPGA xc7a200tbg484-1 con un tempo di clock di 100 ns.

Per la progettazione si è prima disegnato il datapath raffigurante le componenti per processare i dati secondo quanto le specifiche, in seguito è stata elaborata la macchina a stati per scandire il funzionamento del modulo nei vari cicli di clock. Appurato il funzionamento dei punti precedenti si è passati alla scrittura in linguaggio VHDL del comportamento del modulo.

ARCHITETTURA

2.1 Datapath

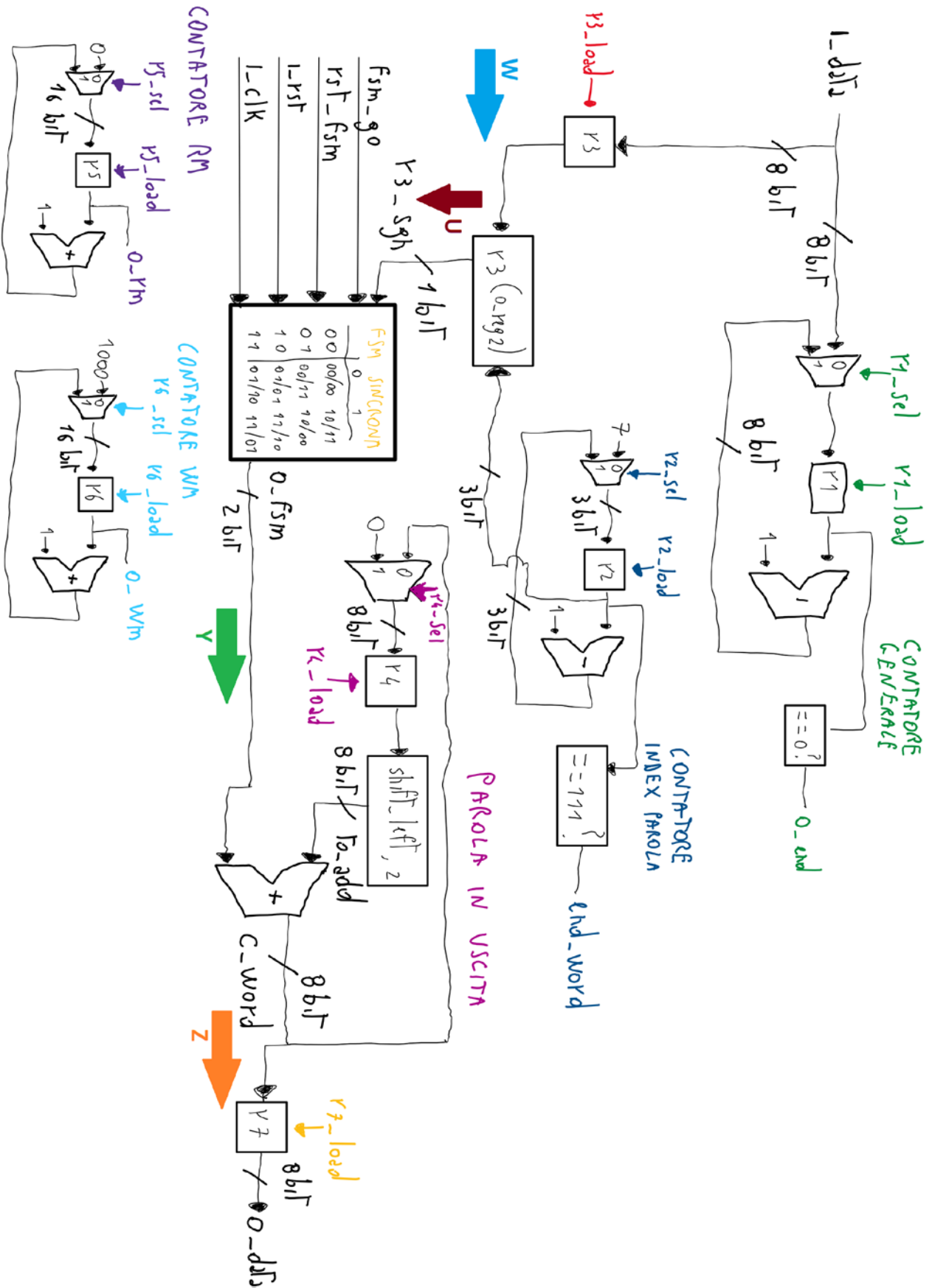

I segnali i_clk e i_rst influenzano l'intero datapath, ma per non appesantire troppo il disegno sono stati inseriti solo nella FSM sincrona.

2.1.1 Contatore generale

Il contatore generale carica in $r1$ il numero di parole alla prima lettura da memoria, in seguito, ogni volta che una parola viene processata decrementa di 1 il valore positivo presente nel registro. Il segnale o_end è uguale a 1 quando il valore caricato in $r1$ è uguale a 0.

2.1.2 Contatore index parola

Il contatore index parola è usato dal modulo per accedere alla posizione del vettore composto da 8 bit caricato in $r3$ corrispondente al valore caricato in $r2$. In $r3$ viene caricata la parola che deve essere codificata.

Il contatore index parola carica in $r2$ il valore 7 e lo decrementa di 1 ogni volta che il bit di o_reg3 corrispondente al valore caricato in $r2$ è stato codificato dal convolutore. Il segnale end_word è uguale a 1 quando il valore caricato in $r2$ è uguale a 7 (per maggiori chiarimenti vedi FSM).

2.1.3 Parola in uscita

Il modulo parola in uscita prende il valore presente in $r4$, ne esegue lo shift a sinistra per due posizioni, e lo somma al valore o_fsm in uscita dal convolutore. Questo valore viene ricaricato in $r4$ e il ciclo viene ripetuto per quattro volte, fino a che non si è generata una nuova parola di 8 bit da caricare in $r7$ (la parola Z).

La FSM sincrona, rappresentante il convolutore, riceve in ingresso il bit di $r3_sgn$ (il flusso U), e restituisce in output un vettore o_fsm di 2 bit (il flusso Y). Questa FSM può funzionare (cambiare stato e generare output) se e solo se fsm_go è a 1. In caso i_rst o rst_fsm siano a 1 la FSM viene riportata allo stato iniziale 00, indipendentemente dal segnale fsm_go .


2.1.4 Contatore RM

Il contatore RM carica in $r5$ il valore 0 e dopo avere eseguito una lettura in memoria ne incrementa di 1 il valore. Il segnale o_rm è un'identità con o_reg5 , ma ne facilita la lettura.

2.1.5 Contatore WM

Il contatore RM carica in $r6$ il valore 1000 e dopo avere eseguito una scrittura in memoria ne incrementa di 1 il valore. Il segnale o_wm è un'identità con o_reg6 , ma ne facilita la lettura.

2.2 Macchina a stati

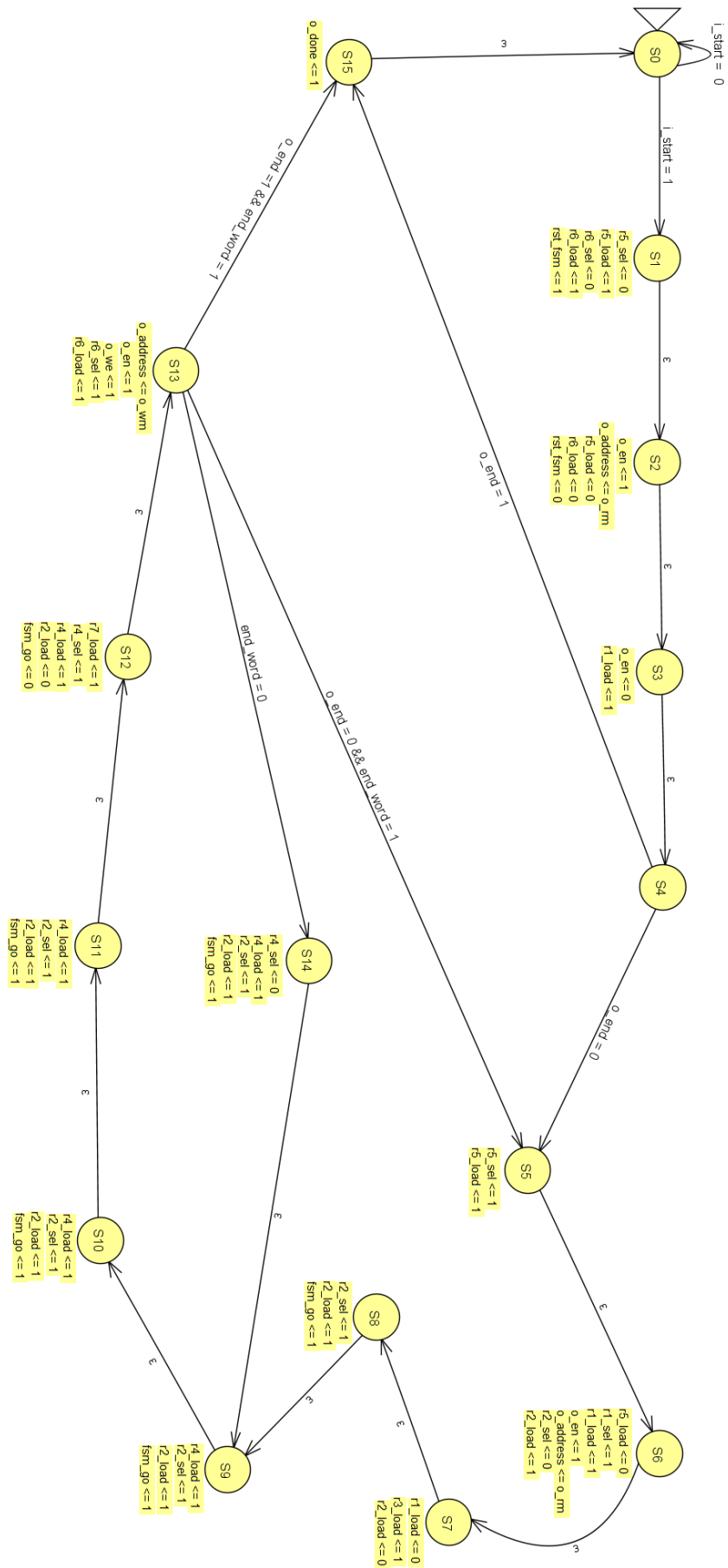

Per facilitare la lettura e non appesantire troppo il disegno, sono stati omessi tutti i segnali di RESET che portano, in qualsiasi momento, da qualunque stato a S0.

2.2.1 Descrizione degli stati

Tutti i segnali sono inizializzati a 0.

- S0: stato iniziale e anche stato di reset.
- S1: vengono inizializzati il *contatore RM* e il *contatore WM* e viene resettato il convolutore.
- S2: viene effettuato l'accesso all'indirizzo di memoria contenuto in *o_rm*.
- S3: viene inizializzato il *contatore generale* con il numero di parole da codificare.
- S4: è disponibile il numero di parole da codificare, se esso è diverso da 0 si prosegue verso S5 per l'inizio della codifica, altrimenti si passa a S15 per la conclusione dell'elaborazione.
- S5: il *contatore RM* passa al successivo indirizzo in memoria per la lettura.
- S6: il *contatore generale* decrementa il numero di parole da codificare rimanenti. Viene effettuato l'accesso all'indirizzo di memoria contenuto in *o_rm*. Viene inizializzato il *contatore index parola*.
- S7: il modulo *parola in uscita* carica la parola da codificare.
- S8: il *contatore index parola* passa al bit successivo da codificare della parola serializzata. Viene dato il segnale al convolutore per partire con la codifica. $\frac{1}{4}$ step codifica
- S9: il modulo *parola in uscita* carica la prima parallelizzazione del flusso Y in uscita. Il *contatore index parola* passa al bit successivo da codificare della parola serializzata. Viene dato il segnale al convolutore per continuare con la codifica. $\frac{2}{4}$ step codifica
- S10: come S9. $\frac{3}{4}$ step codifica
- S11: come S9. $\frac{4}{4}$ step codifica
- S12: Il modulo *parola in uscita* carica la parola Z in uscita pronta per essere scritta in memoria e resetta il registro usato per parallelizzare i flussi Y.
- S13: viene scritta in memoria all'indirizzo *o_wm* la parola Z in uscita. Il *contatore WM* passa al successivo indirizzo in memoria per la scrittura. Se le parole da codificare sono finite e la parola attualmente in codifica è terminata si passa a S15, se le parole da codificare non sono finite e la parola attualmente in codifica è terminata si passa a S5, se la parola attualmente in codifica non è terminata si passa a S14.
- S14: come S9. $\frac{1}{4}$ step codifica (per la seconda semi parola)
- S15: viene segnalata la fine dell'elaborazione.

RISULTATI SPERIMENTALI

3.1 Sintesi

- Report di sintesi

INFO: [Synth 8-802] inferred FSM for state register 'PS_reg' in module 'convolutore'
INFO: [Synth 8-802] inferred FSM for state register 'cur_state_reg' in module 'project_reti_logiche'

State	New Encoding	Previous Encoding
s0	00	00
s2	01	10
s3	10	11
s1	11	01

INFO: [Synth 8-3354] encoded FSM with state register 'PS_reg' using encoding 'sequential' in module 'convolutore'

State	New Encoding	Previous Encoding
s0	0000000000000001	0000
s1	0000000000000010	0001
s2	0000000000000100	0010
s3	00000000000001000	0011
s4	00000000000010000	0100
s5	00000000000100000	0101
s6	0000000001000000	0110
s7	0000000010000000	0111
s8	0000000100000000	1000
s9	0000001000000000	1001
s10	0000010000000000	1010
s11	0000100000000000	1011
s12	0001000000000000	1100
s13	0010000000000000	1101
s14	0100000000000000	1110
s15	1000000000000000	1111

INFO: [Synth 8-3354] encoded FSM with state register 'cur_state_reg' using encoding 'one-hot' in module 'project_reti_logiche'

Finished RTL Optimization Phase 2 : Time (s): cpu = 00:00:15 ; elapsed = 00:00:16 . Memory (MB): peak = 1138.867 ; gain = 15.730

- Slice Logic

1. Slice Logic

Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
Slice LUTs*	82	0	0	134600	0.06
LUT as Logic	82	0	0	134600	0.06
LUT as Memory	0	0	0	46200	0.00
Slice Registers	85	0	0	269200	0.03
Register as Flip Flop	85	0	0	269200	0.03
Register as Latch	0	0	0	269200	0.00
F7 Muxes	0	0	0	67300	0.00
F8 Muxes	0	0	0	33650	0.00

- **Timing**

Timing Report

```
Slack (MET) :          96.775ns  (required time - arrival time)
  Source:          FSM_onehot_cur_state_reg[6]/C
                  (rising edge-triggered cell FDCE clocked by clock  {rise@0.000ns fall@50.000ns period=100.000ns})
  Destination:     FSM_onehot_cur_state_reg[0]/CE
                  (rising edge-triggered cell FDPE clocked by clock  {rise@0.000ns fall@50.000ns period=100.000ns})
  Path Group:       clock
  Path Type:        Setup (Max at Slow Process Corner)
  Requirement:      100.000ns  (clock rise@100.000ns - clock rise@0.000ns)
  Data Path Delay:  2.843ns  (logic 0.875ns (30.777%)  route 1.968ns (69.223%))
  Logic Levels:     2  (LUT2=1 LUT6=1)
  Clock Path Skew:  -0.145ns  (DCD - SCD + CPR)
    Destination Clock Delay (DCD):  2.100ns = ( 102.100 - 100.000 )
    Source Clock Delay (SCD):  2.424ns
    Clock Pessimism Removal (CPR):  0.178ns
  Clock Uncertainty:  0.035ns  ((TSJ^2 + TIJ^2)^1/2 + DJ) / 2 + PE
    Total System Jitter (TSJ):  0.071ns
    Total Input Jitter (TIJ):  0.000ns
    Discrete Jitter (DJ):  0.000ns
    Phase Error (PE):  0.000ns
```

- **Power**

Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: **0.132 W**

Design Power Budget: **Not Specified**

Power Budget Margin: **N/A**

Junction Temperature: **25.3°C**


Thermal Margin: 59.7°C (23.8 W)

Effective ΘJA: 2.5°C/W

Power supplied to off-chip devices: 0 W


Confidence level: Low

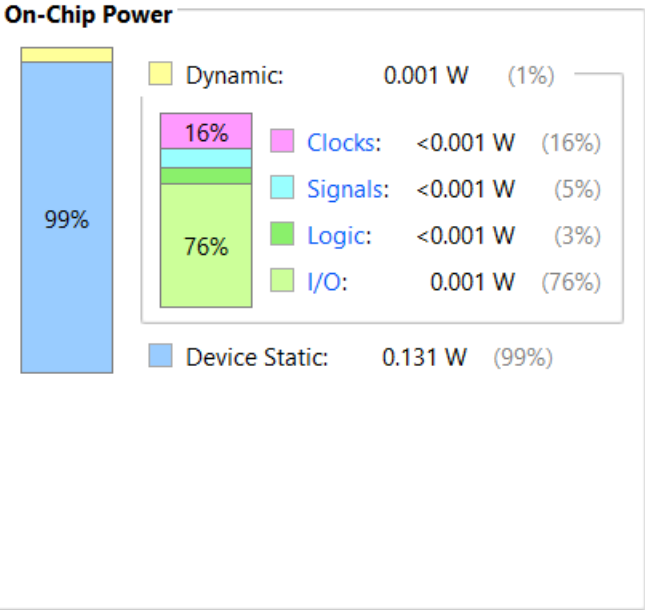[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity



3.2 Simulazioni

 - 1) **tb_example**: è il test bench fornito come esempio. Simula il comportamento del modulo alla presenza di due parole in memoria.



- 2) **tb_zero_word**: questo test bench contiene nella cella di memoria all'indirizzo 0, la parola 0, ovvero non sono presenti parole da codificare.
- 3) **tb_seq_max**: questo test bench ha tutte le prime 256 celle della memoria riempite con parole da codificare, eccetto quella in posizione 0 che ne indica il numero.
- 4) **tb_all_three_examples**: questo test bench possiede tre diverse RAM, ognuna contenente le parole che si possono visionare nei tre esempi contenuti nelle specifiche. Il modulo deve gestire correttamente i dati e scrivere la parola in uscita nella RAM corrispondente.
- 5) **tb_double_processing**: questo test bench una volta finito il primo processo effettua un *double processing*, ovvero rialza il segnale di START e risottopone al modulo le stesse parole appena codificate, ma senza alzare il segnale di RESET.
- 6) **tb_reset**: questo test bench alza un segnale di RESET durante l'elaborazione.

Il modulo si comporta correttamente in tutti i casi sopra descritti sia in *Behavioral Simulation* che in *Post-Synthesis Functional Simulation*. È stato riportato lo screenshot solo del primo test bench per non appesantire troppo il paragrafo.

CONCLUSIONI

4.1 Possibili ottimizzazioni

Non è escluso che l'architettura presentata nel capitolo 2 non sia ottimizzabile. Ad esempio i registri *r3* e *r7* del datapath possono essere rimossi, ottimizzando la complessità spaziale sulla FPGA, senza alterare il funzionamento del modulo, e in realtà così facendo si potrebbero eliminare anche due stati dalla macchina a stati, ottimizzando anche la complessità temporale. Tuttavia si è deciso di non modificare l'architettura del modulo per questioni di comodità: mantenendo *r3* non si ha una stretta dipendenza durante la codifica da *i_data*, in quanto la parola è stata clonata in *r3*, mentre mantenendo *r7* si evita di far oscillare *o_data* tra diversi valori, evitando così di far osservare ad un osservatore esterno al modulo, che si interfaccia ad esso tramite entity, i passaggi intermedi che portano alla composizione della parola Z in uscita.

4.2 Bibliografia e software utilizzati

- Introduzione al linguaggio VHDL – Brandolese
- Vivado
- VS Code - con estensione *VHDL for Professionals*
- JFLAP